

5级流水线CPU

▼ 5级流水线CPU

- 一、实验目的
- 二、实验要求
- 三、实验内容
- 四、实验原理
- ▼ 五、实验过程与纪录
 - 指令集
 - 项目结构
 - ▼ 设计思路
 - 1. IF阶段 (instruction fetch)
 - 2. ID阶段 (instruction decode)
 - 3. EX阶段 (execute)
 - 4. MEM阶段 (memory)
 - 5. WB阶段 (write back)
 - 6. 流水线寄存器 (pipeline register)
 - 7. 协处理器 0 (coprocessor 0)
 - 8. 硬件中断程序
 - 9. 仿真
 - 10. 开发板烧录
- 六、实验总结

一、实验目的

1. 熟悉流水线CPU的设计与实现
2. 熟悉中断的处理流程
3. 熟悉硬件程序的设计与实现

二、实验要求

1. 在Vivado中设计并实现一个5级流水线CPU，能够运行mips指令集的子集
2. 能够处理中断请求，包括硬件中断与软件中断。
3. 实现开发板的烧录，使开发板能够运行冒泡排序程序，同时能够通过拨码开关输入数据，通过LED显示数据，通过按键进行数据的切换、排序、确认等操作。

三、实验内容

1. 设计并实现一个5级流水线CPU，能够运行mips指令集的子集
2. 编写硬件中断程序，将其转换为bin文件后导入到开发板中
3. 将导入了排序程序的CPU烧录到FPGA中，利用开发板上的按键控制CPU的运行，观察开发板输出的变化，验证设计的实践正确性

四、实验原理

5级流水线cpu与单周期cpu的区别主要在于流水线的划分，以及数据冒险的处理。同时，相较于我之前所写的单周期cpu，这次我还加入了中断处理的功能，并扩充了cpu的指令集。具体见下文。

五、实验过程与纪录

指令集

这次我设计的是一个5级流水线cpu，指令集仿用mips指令集，共计48条指令，如下：



```
1 // R-Type instructions
2 wire type_r;
3 wire inst_add, inst_addu, inst_sub, inst_subu;
4 wire inst_slt, inst_sltu, inst_and, inst_or, inst_nor, inst_xor;
5 wire inst_sll, inst_srl, inst_sra, inst_sllv, inst_srlv, inst_srav;
6 wire inst_jr, inst_jalr;
7
8 wire inst_syscall;
9 // rt instructions
10 wire inst_teq, inst_tne, inst_tge, inst_tgeu, inst_tlt, inst_tltu;
11
12
13 // I-Type instructions
14 wire inst_addi, inst_addiu, inst_beq, inst_bne;
15 wire inst_sltiu, inst_andi, inst_ori, inst_xori;
16 wire inst_lui, inst_lw, inst_sw;
17
18 // rt instructions
19 wire inst_teqi, inst_tnei, inst_tgei, inst_tgeiu, inst_tlti, inst_tltiu;
20
21
22 // J-Type instructions
23 wire inst_j, inst_jal;
24
25
26 // Coprocessor instructions
27 wire inst_mtc0, inst_mfc0;
28 wire inst_eret;
29
30
31 // NOP
32 wire inst_nop;
33
```

其中比较特殊的包含1条空指令 nop , 12条自陷指


令 teq、tne、tge、tgeu、tlt、tltu、teqi、tnei、tgei、tgeiu、tlti、tltiu , 两条协处理器指令 mfc0、mtc0 , 以及系统调用 syscall , 中断返回 eret 。

项目结构

文件结构结构如下:


```
> tree pipelined_cpu/  
pipelined_cpu/  
├── port  
│   └── synth_1.xdc  
├── sim  
│   └── testbench.v  
├── src  
│   ├── alu.v  
│   ├── branch_judge.v  
│   ├── button.v  
│   ├── clk_div.v  
│   ├── control.v  
│   ├── cp0.v  
│   ├── cpu_top.v  
│   ├── data_memory.v  
│   ├── definitions.v  
│   ├── display.v  
│   ├── extend.v  
│   ├── forwarding_unit.v  
│   ├── instruction_memory.v  
│   ├── io_memory.v  
│   ├── mux.v  
│   ├── npc.v  
│   ├── pc.v  
│   ├── reg_ex_mem.v  
│   ├── reg_id_ex.v  
│   ├── reg_if_id.v  
│   ├── register_file.v  
│   ├── reg_mem_wb.v  
│   ├── stall_unit.v  
│   └── top.v  
└── tbcode  
    ├── data_memory.txt  
    ├── instructions.coe  
    ├── instructions.txt  
    └── register.txt
```

包含了硬件各个模块与cpu的电路设计图如下：

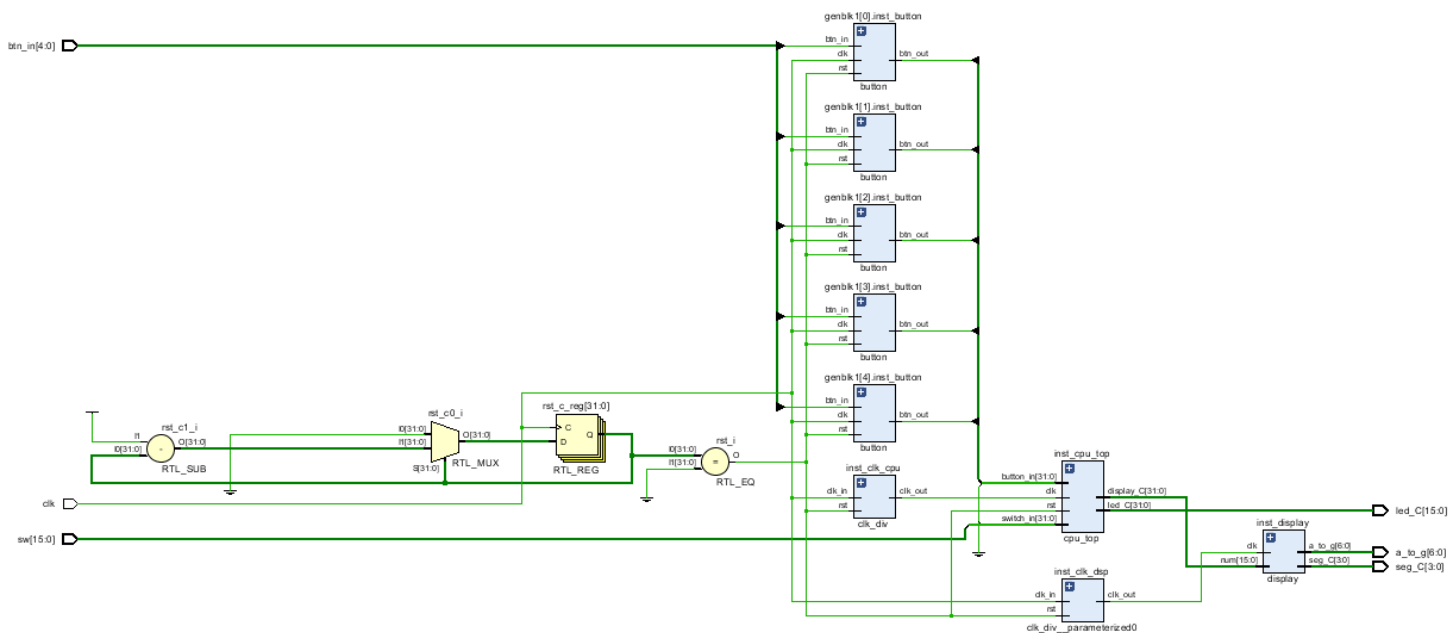

设计思路

设计图（由于接线比较复杂，这里只给出了模块与阶段之间的关系）：

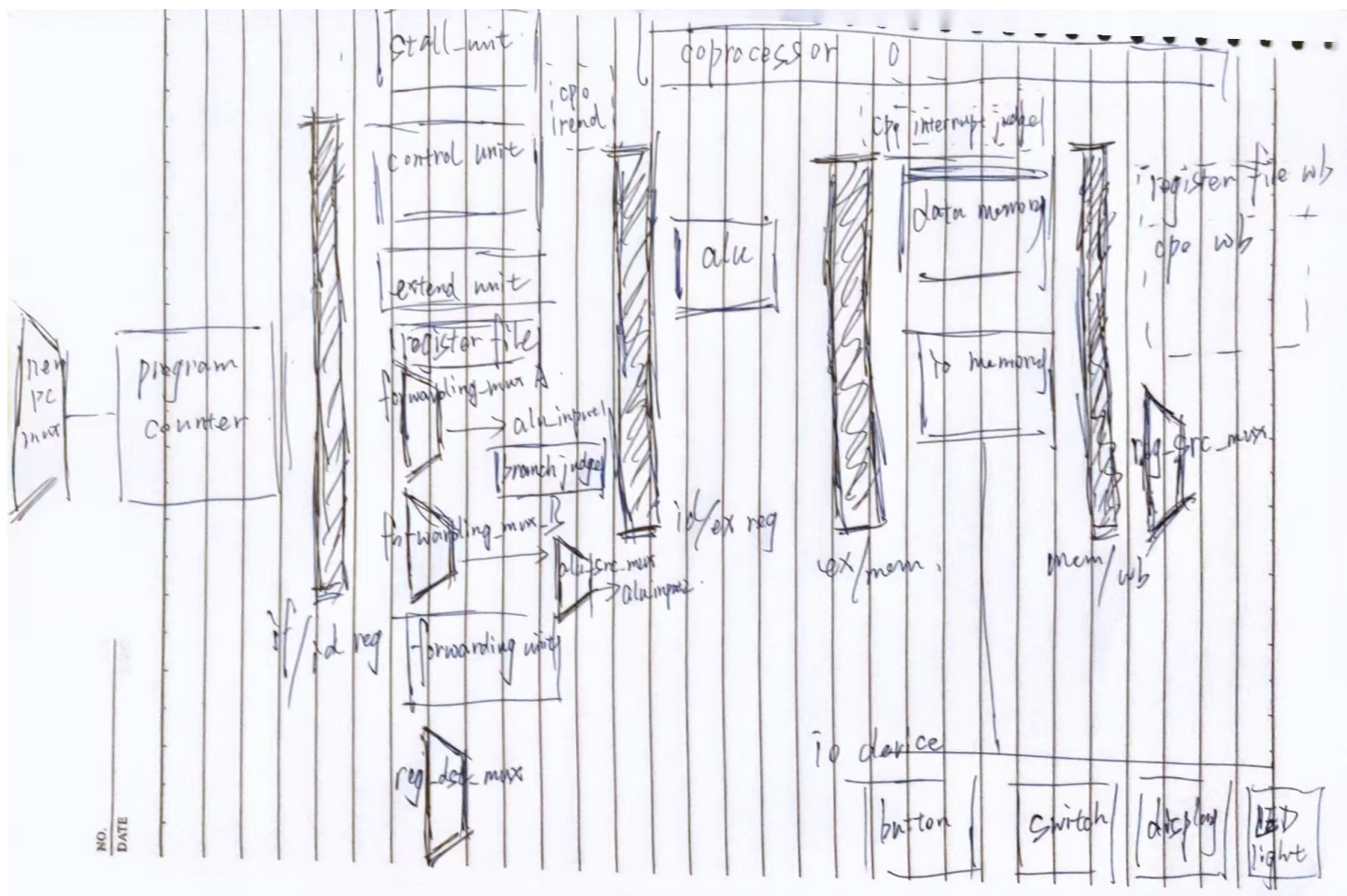

与书上给出的示例一样，我同样将流水线分为 IF、ID、EX、MEM、WB 五个阶段

1. IF阶段 (instruction fetch)

这一阶段包含了三个模块：

- pc (program counter)
- npc (new program counter)
- instruction_memory (instruction memory)

其中 pc 模块用于存储if阶段的指令地址； npc 模块实际是个能够进行简单计算的多选器，用于计算下一条指令的地址； instruction_memory 模块用于存储指令。

2. ID阶段 (instruction decode)

id阶段包含了以下模块：

- control (control unit)
- extend (sign extend unit)
- registe_file (register file)
- forwarding_unit (forwarding unit)
- stall_unit (stall unit)
- alu_src_mux (ALU source mux)
- forwarding_mux_A (forwarding mux A)
- forwarding_mux_B (forwarding mux B)
- reg_dst_mux (register destination mux)
- branch_judge (branch judge unit)

control 模块用于识别指令并以此产生相应的模块控制信号；

extend 模块用于对指令的立即数进行扩展，由 control 单元给出扩展的类型；

register_file 包含32个通用寄存器 gpr，能够处理数据的读写；

forwarding_unit 用于生成旁路选择控制信号，控制旁路选择

器 forwarding_mux_A 和 forwarding_mux_B，从而实现不同阶段数据间的旁路；

stall_unit 用于生成阻塞信号；

alu_src_mux 用于选择ALU的第二个输入数据；

reg_dst_mux 用于选择写入数据的目的寄存器；

branch_judge 用于判断分支跳转的条件。

另外需要提一下的是，协处理器 cp0 中数据的读出，也就是 mfc0 指令的阶段同样也被我放在了id阶段中处理。这样做的好处是能够将与协处理器相关的数据冒险并入到 forwarding_unit 与 stall_unit 中一并处理。具体可以查看配套的实现代码。

可见所涉及的模块比较多，这是由于我将分支与跳转判断提前到了id阶段。分支跳转判断的提前可以将分支延迟槽缩小至1，从而能够一定程度上提高流水线的效率。但由于分支判断的提前意味着id阶段与exe阶段、mem阶段、wb阶段之间会出现新的数据冒险，从而需要在id阶段引入额外的冒险处理单元。

id阶段的数据冒险判断条件如下：

数据旁路

```
1 assign forward_A = (ex_mem_regwrite && ex_mem_regdst != `REG_0_ADDR && ex_mem_regdst == if_id_rs) ? 2'b10 :
2 (mem_wb_regwrite && mem_wb_regdst != `REG_0_ADDR && mem_wb_regdst == if_id_rs) ? 2'b01 : 2'b00;
3
4 assign forward_B = (ex_mem_regwrite && ex_mem_regdst != `REG_0_ADDR && ex_mem_regdst == if_id_rt) ? 2'b10 :
5 (mem_wb_regwrite && mem_wb_regdst != `REG_0_ADDR && mem_wb_regdst == if_id_rt) ? 2'b01 :
6 (if_id_cp0read && ex_mem_cp0write && ex_mem_regdst == if_id_rd) ? 2'b10 :
7 (if_id_cp0read && mem_wb_cp0write && mem_wb_regdst == if_id_rd) ? 2'b01 : 2'b00;
8
```

阻塞

```
1 assign stall_C =
2 ((mem_read_mem && reg_write_mem) && (dst_reg_mem != `REG_0_ADDR && dst_reg_mem == if_id_rs)) ? `MEM_STALL :
3 ((mem_read_mem && reg_write_mem) && (dst_reg_mem != `REG_0_ADDR && dst_reg_mem == if_id_rt)) ? `MEM_STALL :
4 ((mem_read_exe && reg_write_exe) && (dst_reg_exe != `REG_0_ADDR && dst_reg_exe == if_id_rs)) ? `EXE_STALL :
5 ((mem_read_exe && reg_write_exe) && (dst_reg_exe != `REG_0_ADDR && dst_reg_exe == if_id_rt)) ? `EXE_STALL :
6 ((reg_write_exe && (dst_reg_exe != `REG_0_ADDR && dst_reg_exe == if_id_rs)) ? `EXE_STALL :
7 ((reg_write_exe && (dst_reg_exe != `REG_0_ADDR && dst_reg_exe == if_id_rt)) ? `EXE_STALL :
8 ((cp0_read_id && cp0_write_exe) && (dst_reg_exe == if_id_rd)) ? `EXE_STALL :
9 `NON_STALL;
10
```

同时，这里给出部分指令所涉及到的控制信号（不包括中断指令与协处理器指令）：

/** R-Type **/

instruction	RegWrite	RegDst	RegSrc	ALUOp	ALUSrc	MemWrite	MemRead	Branch	Ju
add	1	rd	ALU	ADD	0	0	0	0	
addu	1	rd	ALU	ADD	0	0	0	0	
sub	1	rd	ALU	SUB	0	0	0	0	
subu	1	rd	ALU	SUB	0	0	0	0	
slt	1	rd	ALU	SLT	0	0	0	0	
sltu	1	rd	ALU	SLT	0	0	0	0	
and	1	rd	ALU	AND	0	0	0	0	
or	1	rd	ALU	OR	0	0	0	0	
nor	1	rd	ALU	NOR	0	0	0	0	
xor	1	rd	ALU	XOR	0	0	0	0	
sll	1	rd	ALU	SLL	0	0	0	0	
srl	1	rd	ALU	SRL	0	0	0	0	
sra	1	rd	ALU	SRA	0	0	0	0	
sllv	1	rd	ALU	SLLV	0	0	0	0	
srlv	1	rd	ALU	SRLV	0	0	0	0	
srav	1	rd	ALU	SRAV	0	0	0	0	
jr	0	x	x	x	0	0	0	0	
jalr	1	31(\$ra)	PC+8	x	0	0	0	0	

/** I-Type **/

instruction	RegWrite	RegDst	RegSrc	ALUOp	ALUSrc	MemWrite	MemRead	Branch	Ju
addi	1	rt	ALU	ADD	1	0	0	0	
addiu	1	rt	ALU	ADD	1	0	0	0	
sltiu	1	rt	ALU	SLT	1	0	0	0	
andi	1	rt	ALU	AND	1	0	0	0	
ori	1	rt	ALU	OR	1	0	0	0	
xori	1	rt	ALU	XOR	1	0	0	0	
lui	1	rt	ALU	ADD	1	0	0	0	
lw	1	rt	MEM	ADD	1	0	1	0	
sw	0	x	MEM	ADD	1	1	0	0	
beq	0	x	x	x	0	0	0	1	
bne	0	x	x	x	0	0	0	1	

/** J-Type **/

instruction	RegWrite	RegDst	RegSrc	ALUOp	ALUSrc	MemWrite	MemRead	Branch	Ju
-------------	----------	--------	--------	-------	--------	----------	---------	--------	----

instruction	RegWrite	RegDst	RegSrc	ALUOp	ALUSrc	MemWrite	MemRead	Branch	Jump
j	0	x	x	x	0	0	0	0	0
jal	1	31(\$ra)	PC+8	x	0	0	0	0	0

*/

3. EX阶段 (execute)

exe阶段包含了以下模块：

- alu (algorithm logic unit)

exe阶段只有一个模块，即alu模块，用于进行算术逻辑运算。另外提一下，对于某些不需要使用alu模块进行数据计算的指令，其数据同样需要经过alu模块，不做任何处理，最终以alu模块的输出作为数据的输出。这样做的好处是提高指令处理的一致性，从而能够减少数据冒险处理的复杂度。

4. MEM阶段 (memory)

mem阶段包含了以下模块：

- data_memory (data memory)
- io_memory (io memory)

data_memory 模块用于存储数据，同时也用于处理 lw 和 sw 指令；
io_memory 模块中包含了与外设的直接接口，以及一部分缓存空间，如下：

address	function
0	display
1	LED
2	switch
3	button
4 - ...	buffer

具体的实现可以查看配套代码。

我采用了统一编址的方式访问外设。这样做的好处是能将访存指令与io访问统一起来，从而使程序的执行显得更为自然。

同时，在mem阶段中， cp0 将会完成对中断的处理，并且产生相应的中断信号，使cpu转到中断处理程序中执行。将中断处理固定在mem阶段能够便于实现cpu的精确异常，降低cpu的复杂度。

5. WB阶段 (write back)

wb阶段包含了以下模块：

- reg_src_mux (register source mux)

这个阶段涉及到了寄存器堆以及协处理器的数据写回。 reg_src_mux 模块用于选择写入寄存器的数据的来源。

6. 流水线寄存器 (pipeline register)

流水线寄存器用于存储流水线各个阶段的数据，同时也用于控制流水线的数据传递。我使用4个流水线寄存器，分别为：

- reg_if_id (instruction fetch / instruction decode)
- reg_id_ex (instruction decode / execute)
- reg_ex_mem (execute / memory)
- reg_mem_wb (memory / write back)

对于指令的清空以及停顿实际上为控制信号控制流水线进行处理。

7. 协处理器 0 (coprocessor 0)

cp0是一个比较特殊的模块，它主要用于处理异常、中断、系统调用等，也即是系统控制。

标准准的cp0包含32个辅助其工作的寄存器，我在这里给出我使用到的部分寄存器的功能：

Count (id 9)

Bit	31-0
标志名	Count

Count 寄存器用于存储当前的时钟周期数，可读可写，通常配合 Compare 寄存器使用，用于实现定时器。

Compare (id 11)

Bit	31-0
标志名	Compare

Compare 寄存器用于存储定时器的比较值，可读可写，通常配合 Count 寄存器使用，用于实现定时器。当 Count 寄存器的值与 Compare 寄存器的值相等时，将会产生时钟中断信号，这个中断会一直保持，直到有新的值写入 Compare 寄存器。

Status (id 12)

Bit	31-28	27	26	25	24-23	22	21	20	19
标志名	CU3-CU0	RP	R	RE	0	BEV	TS	SR	NMI
Bit	18-16	15-8		7-5	4	3	2	1	0
标志名	0	IM7-IM0		R	UM	R	ERL	EXL	IE

Status 寄存器用于存储cpu的状态，可读可写，其中包含了一些控制cpu运行的控制位，如下：

- CU3 - CU0：用于控制协处理器的使能，由于我只使用了 cp0，因此只需要将 CU0 置为1即可
- IM7 - IM0：（interrupt mask），0表示屏蔽中断，1表示允许中断。其中 IM7 - IM2 用于控制硬件中断，IM1 - IM0 用于控制软件中断。中断能否被处理器相应是由 Status 寄存器与 Cause 寄存器共同决定的，唯有当 Status 寄存器中的 IM 位与 Cause 寄存器中的 IP 位同时为1时，相应中断才会被处理器相应。
- UM：（user mode），0表示内核态，1表示用户态。我在本次实现中没有区分内核态与用户态，因此将 UM 置为0即可。
- EXL：（exception level），0表示正常运行，1表示异常处理。当 EXL 为1时，cpu将会跳转到异常处理程序中执行，同时处理器将进入内核模式，直到异常处理程序执行完毕，EXL 才会被清零。
- IE：（interrupt enable），表示能否相应中断。

Cause (id 13)

Bit	31	30	29-28	27	26	25-24	23	22	21-16
标志名	BD	R	CE	DC	PCI	0	IV	WP	0
Bit	15-10			9-8		7	6-2		1-0
标志名	IP[7:2]			IP[1:0]		0	ExcCode		0

Cause 寄存器主要纪录最近一次异常的类型，同时也控制软件的中断请求。

- BD：（branch delay），0表示异常发生在分支延迟槽中，1表示异常发生在分支延迟槽之外。
- IP7 - IP0：（interrupt pending），0表示无中断请求，1表示有中断请求。其中 IP7 - IP2 用于控制硬件中断，IP1 - IP0 用于控制软件中断。中断能否被处理器相应是由 Status 寄存器与 Cause 寄存器共同决定的，唯有当 Status 寄存器中的 IM 位与 Cause 寄存器中的 IP 位同时为1时，相应中断才会被处理器相应。
- ExcCode：（exception code），用于纪录最近一次异常的类型，我的实现如下：



```
1 // Exception Code
2 `define EXC_TYPE_LENGTH 5
3 `define EXC_TYPE_DEFAULT 5'b00000
4 `define EXC_TYPE_INT 5'b00000
5 `define EXC_TYPE_SYS 5'b01000
6 `define EXC_TYPE_RI 5'b01010
7 `define EXC_TYPE_OV 5'b01100
8 `define EXC_TYPE_TR 5'b01101
9 `define EXC_TYPE_ERET 5'b01110
```

EPC (id 14)

EPC 寄存器用于存储最近一次异常的指令地址，可读可写。

Bit	31-0
标志名	EPC

Config (id 16)

Bit	31	30-16	15	14-13	12-10	9-7	6-4	3	2-0
标志名	M	Impl	BE	AT	AR	MT	0	VI	K0

Config 寄存器用于存储cpu的配置信息。

8. 硬件中断程序

为了实现本次实验的要求，我需要通过以下6个硬件中断程序：

- timer int：定时器中断，用于显示数据的刷新
- sort int：当“排序”的按钮被按下时，将处理的数据进行排序
- confirm int：当“确认”按钮被按下时，将当前拨码开关的数据写入缓存区
- switch int：当“切换”按钮被按下时，转换显示的数据（当前拨码开关的数据/缓存区的数据）
- nxt int：当“下一个”的按钮被按下时，将处理的数据转向下一个
- pre int：当“上一个”的按钮被按下时，将处理的数据转向上一个

程序对应的mips汇编代码如下：

timer int

```
lui    $t0, 0x4000
lw     $t1, 0x14($t0)
beq    $t1, $zero, tmp1
lw     $t1, 0x10($t0)
sll    $t1, $t1, 2
add    $t1, $t1, $t0
lw     $t1, 0x18($t1)
beq    $zero, $zero, tmp2
tmp1:
lw     $t1, 0x8($t0)
tmp2:
sw     $t1, 0x0($t0)

addi   $t0, $zero, 0x1000
mtc0   $t0, $11
mtc0   $zero, $9
```

sort int

```

lui    $t0, 0x4000    # buffer addr

lw     $t1, 0x10($t0) # array len
addi   $t1, $t1, 1
addi   $t0, $t0, 0x18 # array address
add    $t2, $zero, $zero # i = 0
add    $t3, $zero, $zero # j = 0

loop1:

beq    $t1, $t2, exit
add    $t3, $t2, $zero

loop2:

beq    $t1, $t3, loop1

sll    $t4, $t2, 2
sll    $t5, $t3, 2
add    $t4, $t0, $t4
add    $t5, $t0, $t5
lw     $t7, 0($t4) # arr[i]
lw     $t8, 0($t5) # arr[j]

slt    $t6, $t7, $t8
bne    $t6, $zero, tmp1

sw     $t7, 0($t5)
sw     $t8, 0($t4)

tmp1:

addi   $t3, $t3, 1
bne    $t1, $t3, tmp2
addi   $t2, $t2, 1
tmp2:

beq    $zero, $zero, loop2

exit:

```

confirm int

```

1  lui    $t0, 0x4000
2  lw     $t1, 0x10($t0)
3  lw     $t2, 0x08($t0)
4  sll    $t1, $t1, 2
5  add    $t1, $t1, $t0
6  sw     $t2, 0x10($t1)

```

switch int

```

lui    $t0, 0x4000
lw     $t1, 0x14($t0)
xori   $t1, $t1, 1
sw     $t1, 0x14($t0)

```

nxt int


```
1 lui $t0, 0x4000
2 lw $t1, 0x10($t0)
3 addi $t2, $zero, 0xf
4 bne $t1, $t2, tmp
5 addi $t1, $zero, 0x0
6 beq $zero, $zero, tmp2
7 tmp:
8 addi $t1, $t1, 0x1
9 tmp2:
10 sw $t1, 0x10($t0)
11 lw $t1, 0x4($t0)
12 sll $t1, $t1, 0x1
13 andi $t1, $t1, 0xffff
14 bne $t1, $zero, tmp3
15 addi $t1, $zero, 0x1
16 tmp3:
17 sw $t1, 0x4($t0)
18
```

pre int

```
1 lui $t0, 0x4000
2 lw $t1, 0x10($t0)
3 addi $t2, $zero, 0x0
4 bne $t1, $t2, tmp
5 addi $t1, $zero, 0xf
6 beq $zero, $zero, tmp2
7 tmp:
8 addi $t1, $t1, -1
9 tmp2:
10 sw $t1, 0x10($t0)
11 lw $t1, 0x4($t0)
12 srl $t1, $t1, 0x1
13 andi $t1, $t1, 0xffff
14 bne $t1, $zero, tmp3
15 addi $t1, $zero, 0x8000
16 tmp3:
17 sw $t1, 0x4($t0)
18
```

9. 仿真


测试数据冒险：

 


测试1st中断:



测试nxt中断:

 


测试sort中断：

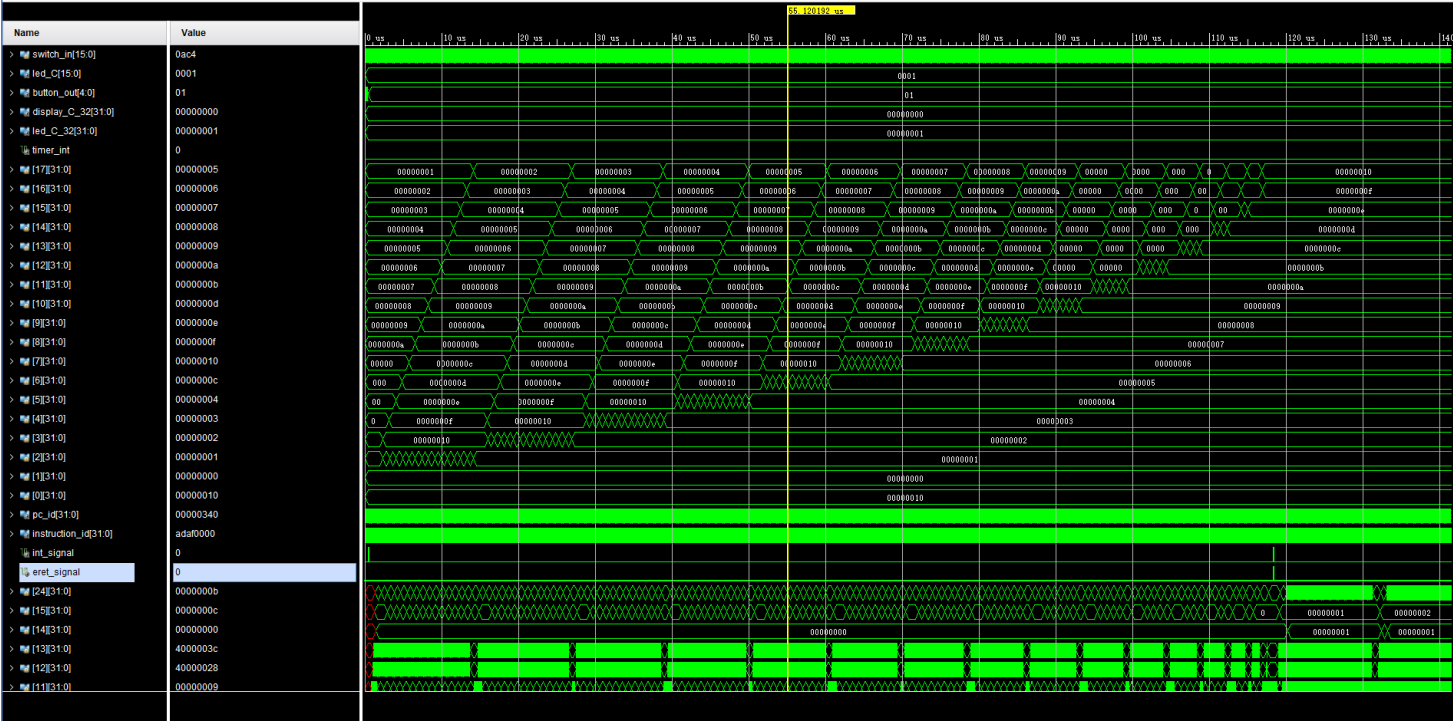

从测试结果可以看出，中断处理程序能够正常执行，且能够正确处理中断请求。

10. 开发板烧录

烧录后的效果如下：

 

显示正常，中断处理正常，能够正常处理中断请求，实现数据的输入、显示、排序、切换等功能。

至此，本次实验完成。

六、实验总结

这是一次十分有意义且有趣的实验。通过本次实验我对流水线型的cpu有了更深入的了解，同时也对中断的处理有了更深入的认识。同时，本次实验也让我对硬件程序的设计与实现有了更深入的认识。希望这几次实验的积累能够运用到我以后的开发中。